

[ 表面 ] 試験が始まる前にこの頁に書いてあることをよく読んでください。  
 (裏面は試験問題になっているので、指示があるまで見てはいけません)

## 第二種電気工事士 技能試験 [試験時間 40分]

### << 注意事項 >>

1. 受験番号札に受験番号及び氏名を記入し、試験終了後、作品にしっかりと取り付けてください。取り付け位置は、どこでも結構です。
2. 試験終了後、作業を続けている場合は、失格となります。

### << 支給材料等の確認 >>

試験開始前に監督員が指示しますので、指示に従って与えられた材料等を下記の材料表と必ず照合し、材料の不良、破損や不足等があれば監督員に申し出てください。

試験開始後の支給材料の交換には、一切応じられませんので、材料確認の時間内に必ず確認してください。  
 なお、監督員の指示があるまで照合はしないでください。

材 料	
1.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 2心, 長さ約 250mm … 1本
2.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2心, 長さ約 1400mm …… 1本
3.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3心, 長さ約 1150mm …… 1本
4.	ジョイントボックス (アウトレットボックス) (19mm 3箇所, 25mm 2箇所 ノックアウト打抜き済み) … 1個
5.	ランプレセプタクル (カバーなし) …… 1個
6.	埋込連用タンブラスイッチ (3路) …… 2個
7.	埋込連用タンブラスイッチ (4路) …… 1個
8.	埋込連用取付枠 …… 1枚
9.	ゴムブッシング (19) …… 3個
10.	ゴムブッシング (25) …… 2個
11.	リングスリーブ (小) …… (予備品を含む) 6個
12.	差込形コネクタ (2本用) …… 4個
13.	差込形コネクタ (3本用) …… 2個
・	受験番号札 …… 1枚
・	ビニル袋 …… 1枚

### << 追加支給について >>

ランプレセプタクル用端子ねじ, リングスリーブ及び差込形コネクタは, 作業のやり直し等により不足が生じた場合, 申し出 (挙手をする) があれば追加支給します。




## ＜ 施工条件 ＞

1. 配線及び器具の配置は、図に従って行うこと。
2. 3路スイッチ及び4路スイッチの配線方法は、次によること。
  - ① 3箇所スイッチをそれぞれ操作することによりランプレセプタクルを点滅できるようにする。
  - ② 3路スイッチの記号「0」の端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、記号「1」と「3」の端子には4路スイッチとの間の電線を結線する。
3. ジョイントボックス（アウトレットボックス）は、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。
4. 電線の色別（絶縁被覆の色）は、次によること。
  - ① 電源からの接地側電線には、すべて**白色**を使用する。
  - ② 電源から3路スイッチ **S** までの非接地側電線には、**黒色**を使用する。
  - ③ ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子には、**白色の電線**を結線する。
5. VVF用ジョイントボックスA部分及びジョイントボックスB部分を経由する電線は、その部分ですべて接続箇所を設け、接続方法は、次によること。
  - ① A部分は、リングスリーブによる接続とする。
  - ② B部分は、差込形コネクタによる接続とする。
6. 埋込連用取付枠は、4路スイッチ部分に使用すること。



【複線図】

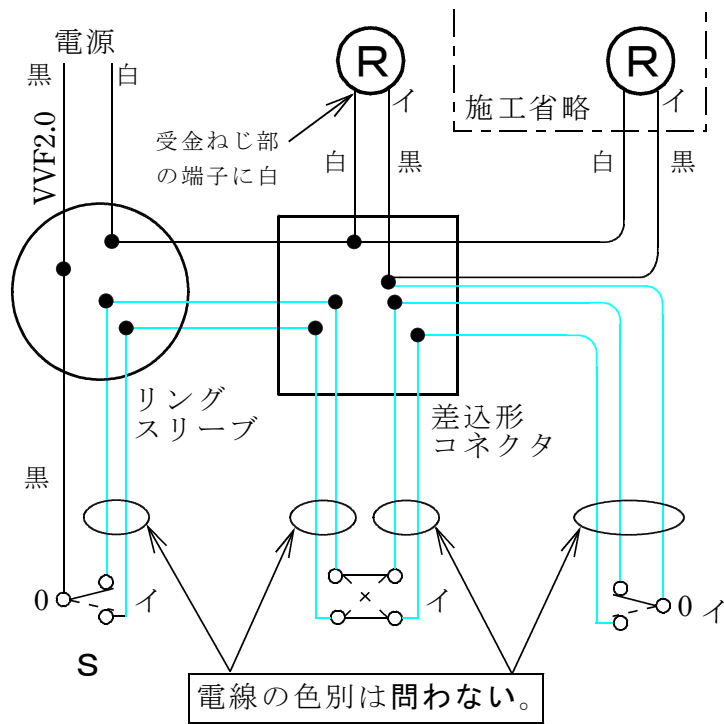

(注) 上記の複線図は、正解の一例です。

3路スイッチ・4路スイッチ相互間の結線方法は、上記の複線図のほかに、複数の結線方法があります。

このことにより、3路スイッチの記号「0」を除くその他の記号については、省略しています。

【正解作品例】

