

[表面] 試験が始まる前にこの頁に書いてあることをよく読んでください。
 (裏面は試験問題になっているので、指示があるまで見てはいけません)

平成24年度 上期技能試験 [試験時間 40分]

<< 注意事項 >>

1. 電線接続箇所のテープ巻きは省略し、作品は作業板(板紙)に取り付けられないものとします。
2. ケーブル及び絶縁電線の被覆のはぎ取り方法は、直角むき又は鉛筆むきのどちらでもよいものとします。
3. 省略する蛍光灯へ至る電線の端末は、切断したままとします。
4. 試験監督員の指示に従い受験番号札に受験番号及び氏名を記入し、試験終了後、作品にしっかりと取り付けてください。取り付け位置は、どこでも結構です。
5. 試験終了後は、速やかに作業をやめ、工具をしまってください。試験終了後も作業を続けている場合は、失格となります。

<< 支給材料等の確認 >>

試験開始前に試験監督員が指示しますので、指示に従って与えられた材料等を下記の材料表と必ず照合し、材料の不良や不足等があれば試験監督員に申し出てください。

ただし、試験監督員の指示があるまで照合はしないでください。

材 料		
1.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色)、2.0mm、2心、長さ約 350mm	1本
2.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、2.0mm、3心、長さ約 350mm	1本
3.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、1.6mm、2心、長さ約 1650mm	1本
4.	端子台 (配線用遮断器、漏電遮断器 (過負荷保護付) 及び接地端子の代用)、5極	1個
5.	ランプレセプタクル (カバーなし)	1個
6.	埋込連用タンブラスイッチ	2個
7.	埋込コンセント (20A250V 接地極付)	1個
8.	埋込連用コンセント	1個
9.	埋込連用取付枠	1枚
10.	リングスリーブ (小)	3個
11.	差込形コネクタ (4本用)	1個
予 備 品 (減点なしで使用できます)		
1.	端子ねじ 1個	1袋
2.	リングスリーブ (小) 2個	
材 料 以 外		
1.	受験番号札	1枚
2.	ビニル袋	1枚

<< 試験中の材料等支給 >>

ランプレセプタクル用端子ねじ、リングスリーブ及び差込形コネクタは、作業のやり直し等により不足が生じた場合、申し出(挙手をする)があれば追加支給します。なお、追加支給しても減点の対象とはなりません。

ただし、その他の材料(電線類、器具等)は追加支給をしませんので、注意してください。


技能試験問題 [試験時間 40分]

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、〈 施工条件 〉に従って完成させなさい。
ただし、----- で示した部分は施工を省略する。

なお、VVF用ジョイントボックス及びスイッチボックスは支給していないので、その取り付けは省略する。


また、配線用遮断器、漏電遮断器（過負荷保護付）及び接地端子は、端子台で代用するものとする。

図1. 配線図

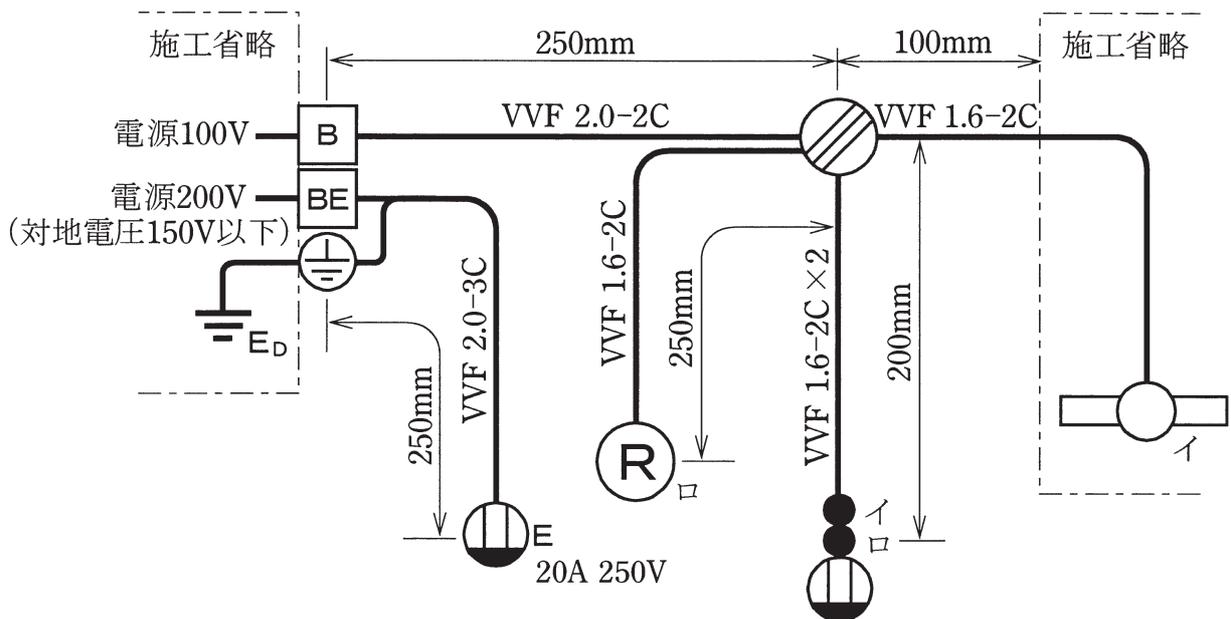

- 注：1. 図記号は、原則として JIS C 0303:2000 に準拠している。
また、作業に直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
2. (R) は、ランプレセプタクルを示す。

図2. 配線用遮断器、漏電遮断器及び接地端子代用の端子台の説明図

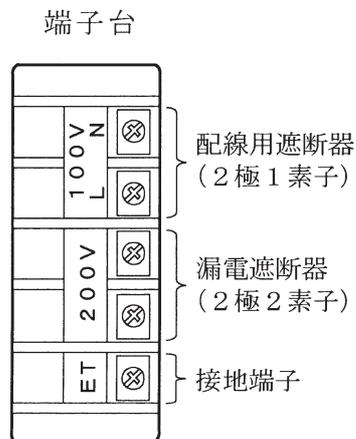


〈 施工条件 〉


1. 配線及び器具の配置は、**図 1**に従って行うこと。
なお、「ロ」のタンブラスイッチは、取付枠の中央に取り付けること。
2. 配線用遮断器、漏電遮断器及び接地端子代用の端子台は、**図 2**に従って使用すること。
3. 電線の色別（絶縁被覆の色）は、次によること。
 - ①電源からの接地側電線は、すべて**白色**を使用する。
 - ② 100V 回路の電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線は、すべて**黒色**を使用する。
 - ③次の器具の端子には、**白色の電線**を結線する。
 - ・ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子
 - ・コンセントの接地側極端子（Wと表示）
 - ・配線用遮断器（端子台）の記号**N**の端子
 - ④接地線は、**緑色**を使用する。
4. VVF 用ジョイントボックス部分を経由する電線は、その部分ですべて接続箇所を設け、接続方法は、次によること。
 - ①**4 本の接続箇所は、差込形コネクタによる接続とする。**
 - ②**その他の接続箇所は、リングスリーブによる終端接続とする。**
5. ランプレセプタクルは、台座のケーブル引込口を欠かずに、ケーブルを下部（裏側）から挿入して使用すること。

■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】 図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。

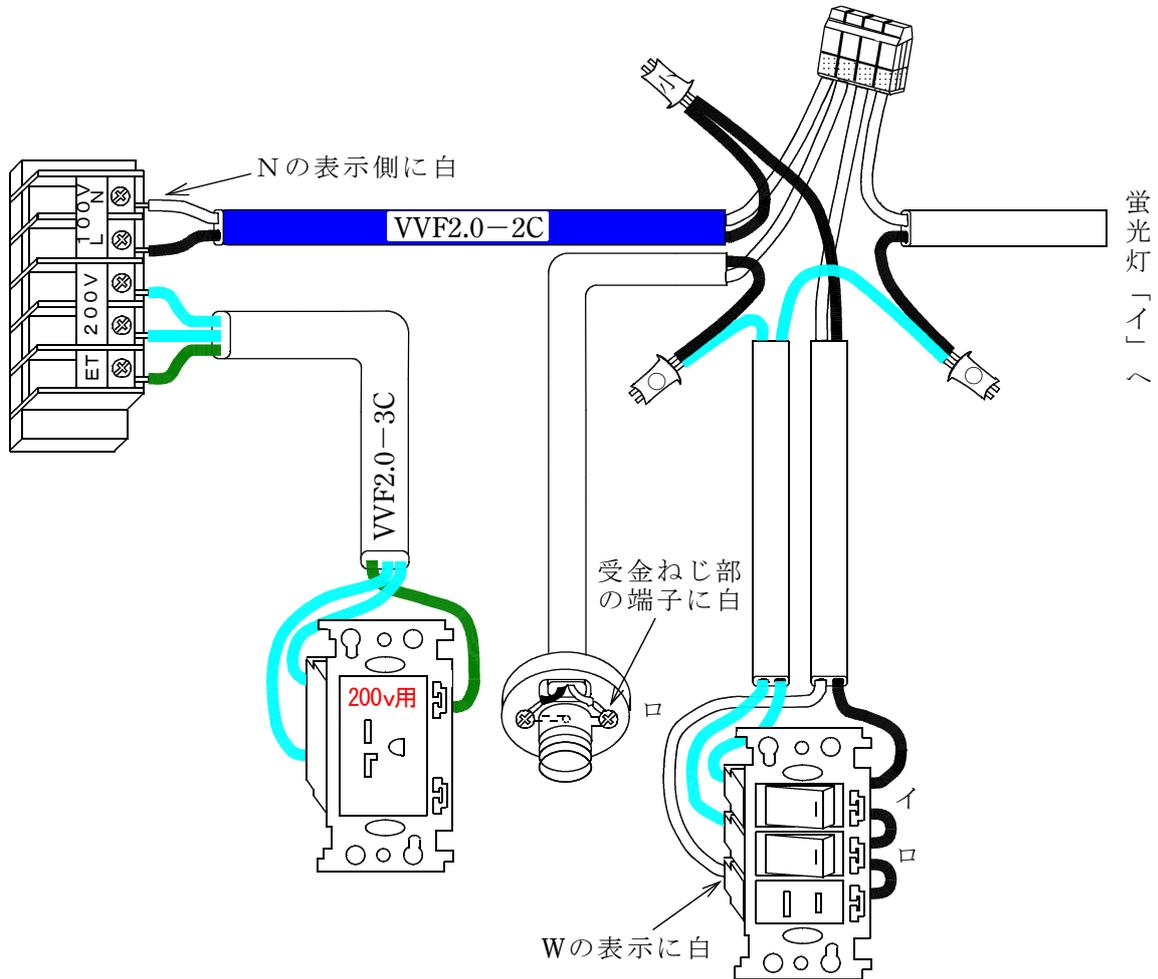

【複線図】

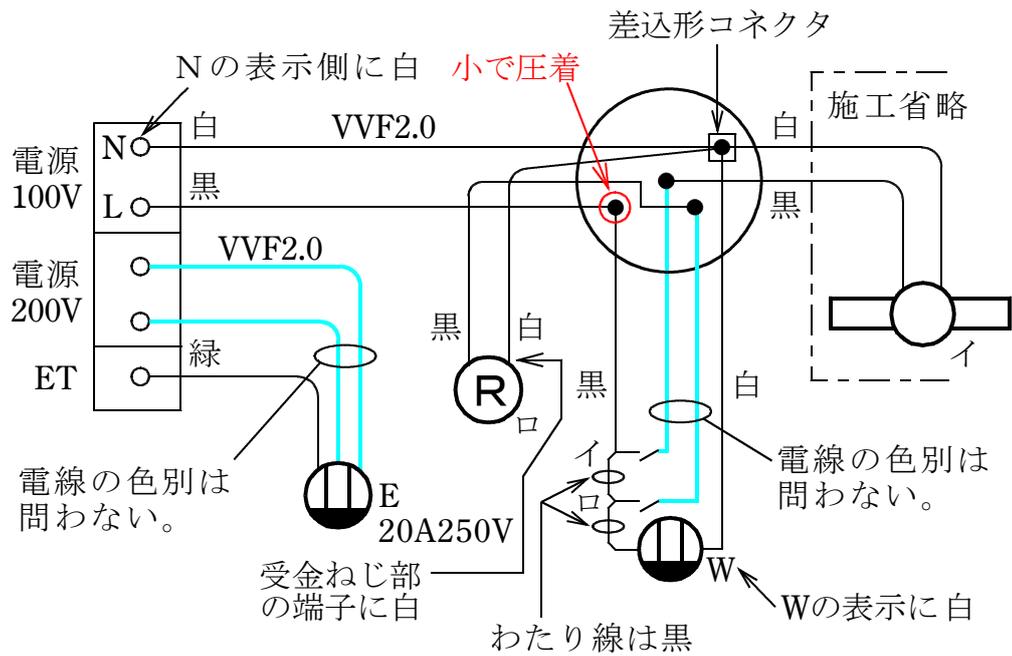

(注) 上記の概念図及び複線図は一例であり、施工条件を満たし、電気的に正しく結線されていれば、これ以外にも正解となる結線方法があります。

【正解作品例】

