

[表面] 試験が始まる前にこの頁に書いてあることをよく読んでください。
(裏面は試験問題になっているので、指示があるまで見てはいけません)

平成25年度 上期技能試験 [試験時間 40分]

<< 注意事項 >>

1. 電線接続箇所のテープ巻きは省略し、作品は保護板（板紙）に取り付けないものとします。
2. ケーブル及び絶縁電線の被覆のはぎ取り方法は、直角むき又は鉛筆むきのどちらでもよいものとします。
3. 電源側電線の末端は、切断したままとします。
4. 監督員の指示に従い受験番号札に受験番号及び氏名を記入し、試験終了後、作品にしっかりと取り付けてください。取り付け位置は、どこでも結構です。
5. 試験終了後は、速やかに作業をやめ、工具をしまってください。試験終了後も作業を続けている場合は、失格となります。

<< 支給材料等の確認 >>

試験開始前に監督員が指示しますので、指示に従って与えられた材料等を下記の材料表と必ず照合し、材料の不良や不足等があれば監督員に申し出てください。

ただし、監督員の指示があるまで照合はしないでください。

材 料		
1.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（シース青色）、2.0mm、2心、長さ約250mm	1本
2.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、1.6mm、2心、長さ約1050mm	1本
3.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、1.6mm、3心、長さ約900mm	1本
4.	ジョイントボックス（アウトレットボックス）（19mm 2箇所、25mm 3箇所 ノックアウト打抜き済み）	1個
5.	ランプレセプタクル（カバーなし）	1個
6.	埋込連用タンブラスイッチ（3路用）	2個
7.	埋込連用タンブラスイッチ（4路用）	1個
8.	埋込連用取付枠	1枚
9.	ゴムブッシング(19)	2個
10.	ゴムブッシング(25)	3個
11.	リングスリーブ（小）	2個
12.	差込形コネクタ（2本用）	5個
予 備 品（減点なしで使用できます）		
1.	端子ねじ 1個	1袋
2.	リングスリーブ（小） 1個	
材 料 以 外		
1.	受験番号札	1枚
2.	ビニル袋	1枚


<< 試験中の材料等支給 >>

ランプレセプタクル用端子ねじ、リングスリーブ及び差込形コネクタは、作業のやり直し等により不足が生じた場合、申し出（挙手をする）があれば追加支給します。なお、追加支給しても減点の対象とはなりません。

ただし、その他の材料（電線類、器具等）は追加支給をしませんので、注意してください。

技能試験問題 [試験時間 40分]

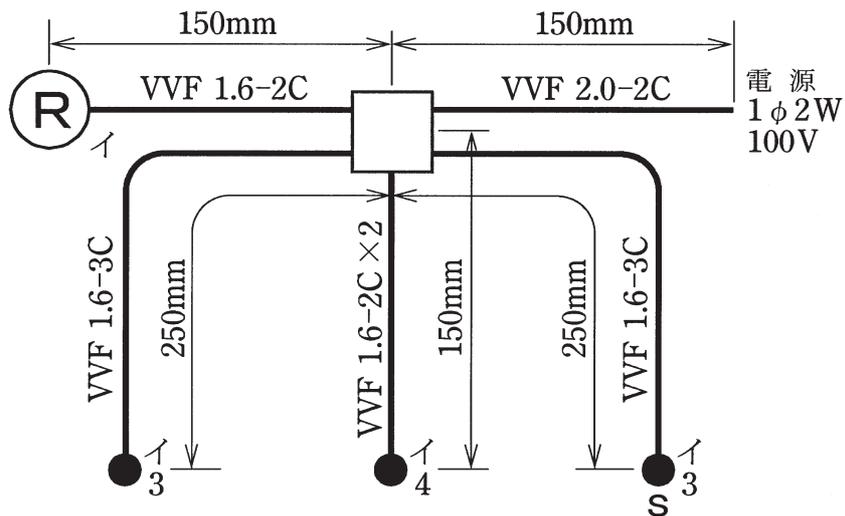図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、〈施工条件〉に従って完成させなさい。
ただし、スイッチボックスは支給していないので、その取り付けは省略するものとする。




- 注：1. 図記号は、原則として JIS C 0303:2000 に準拠している。
また、作業に直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
2. ①は、ランプレセプタクルを示す。

〈 施工条件 〉


1. 配線及び器具の配置は、図に従って行うこと。
2. 3路スイッチ及び4路スイッチの配線方法は、次によること。
 - ① 3箇所スイッチをそれぞれ操作することによりⓂを点滅できるようにする。
 - ② 3路スイッチの記号「0」の端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、記号「1」と「3」の端子には4路スイッチとの間の電線を結線する。
3. ジョイントボックス（アウトレットボックス）は、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。
4. 電線の色別（絶縁被覆の色）は、次によること。
 - ① 電源からの接地側電線は、すべて白色を使用する。
 - ② 電源から3路スイッチ S までの非接地側電線は、黒色を使用する。
 - ③ ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子には、白色の電線を結線する。
5. ジョイントボックス部分を経由する電線の接続方法は、次によること。
 - ① 電源側電線（電源からの電線・シース青色）の接続箇所は、リングスリーブによる終端接続とする。
 - ② その他の接続箇所は、差込形コネクタによる接続とする。
6. 埋込連用取付枠は、4路スイッチ部分に使用すること。
7. ランプレセプタクルは、台座のケーブル引込口を欠かずに、ケーブルを下部（裏側）から挿入して使用すること。

■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、**青**は電線の色別を問わないことを示す。

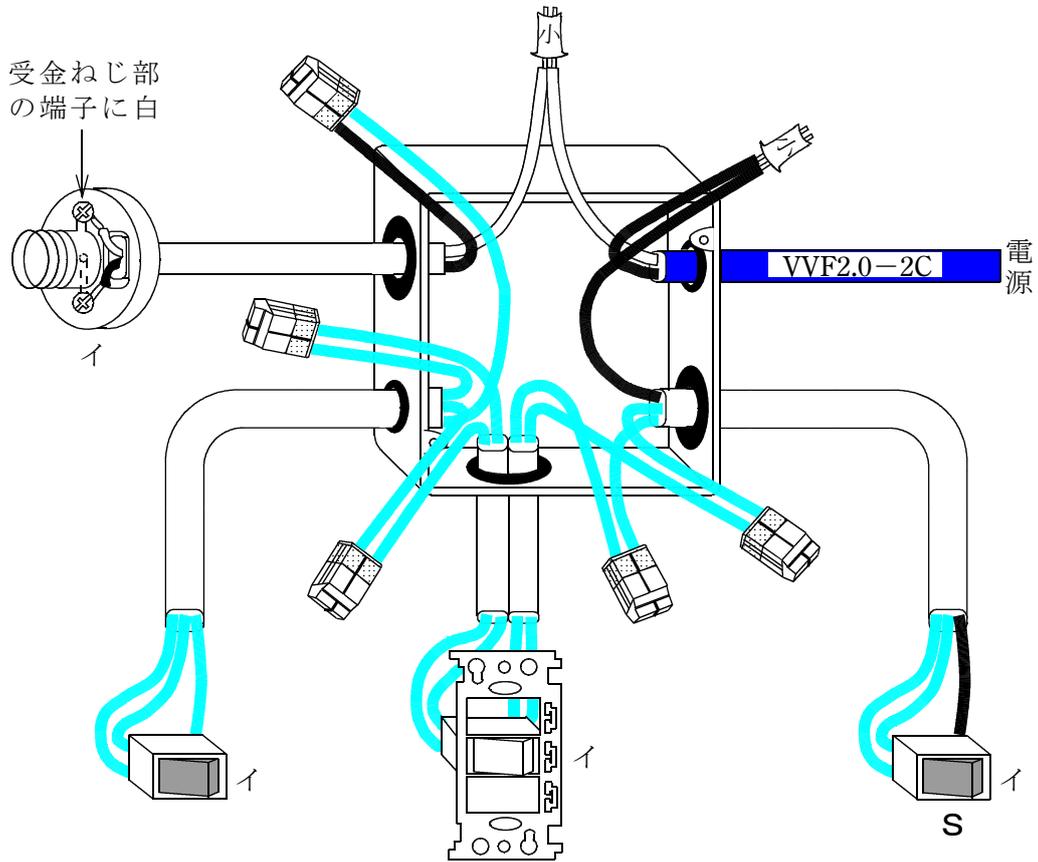

【複線図】

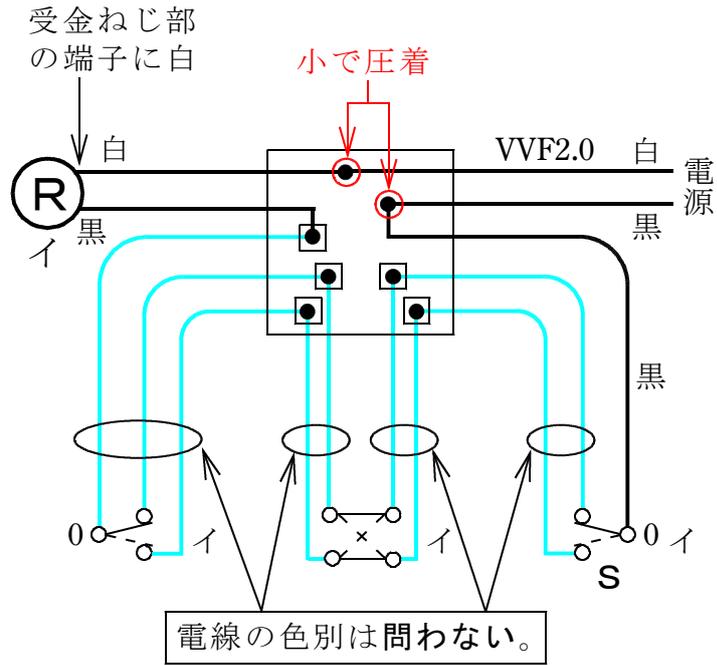

■：差込形コネクタ

(注) 上記の複線図は、正解の一例です。

したがって、3路スイッチ・4路スイッチ相互間の結線方法については、複数の結線方法があります。

このことにより、3路スイッチの記号「0」を除くその他の記号については、省略しています。

【正解作品例】

